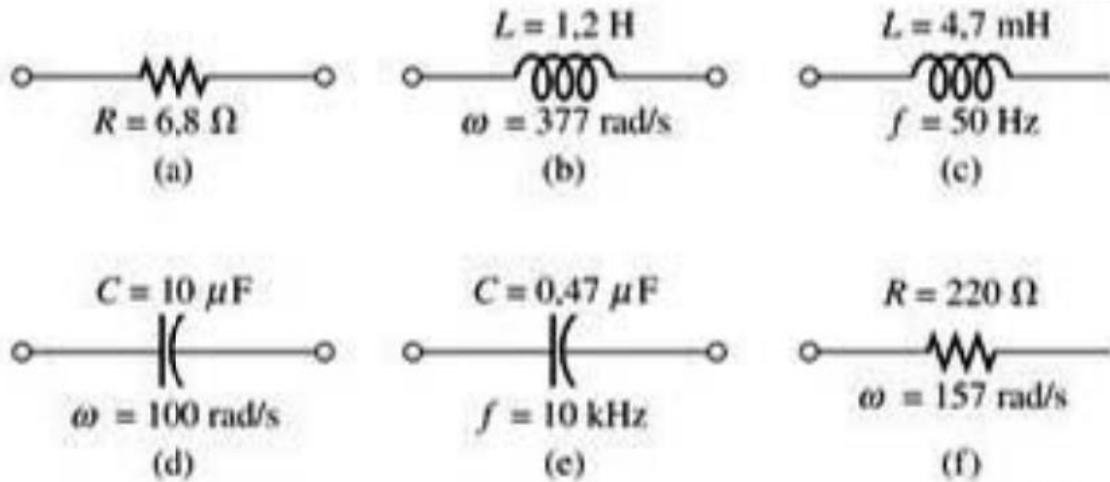


Exercícios Circuitos RLC

1 – Expresse as impedâncias dos componentes, tanto na forma polar quanto na retangular.



2 – Calcule a impedância total dos circuitos. Expresse a resposta nas formas retangular e polar e construa o diagrama de impedâncias.

